

نام و نام خانوادگی

سازه دانشجویی

یک ترانسفورماتور تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپری، $\frac{۲۲۰}{۱۱۰}$ ولتی و ۶۰ هرتزی به یک منبع ۲۲۰ ولتی متصل شده است. این ترانسفورماتور جریان اسمی با ضریب توان ۰/۸ پس فاز را موجب می‌شود. ترانسفورماتور می‌تواند ایده‌آل تصور شود.

الف - مقدار KVA بار را باید.

سوال ۳) فصل ۲

یک ترانسفورماتور تک فاز ۲۵ کیلو ولت آمپری، $\frac{۲۲۰}{۴۰}$ ولتی و ۶۰ هرتزی تابع آزمایش زیر را می‌دهد:

آزمایش مدار باز (۴۰ ولت در سمت باز)

۲۲۰ ولت، ۹/۵ آمپر و ۶۵۰ ولت.

آزمایش مدار کوتاه (۲۲۰ ولت در سمت کوتاه شده)

۳۷۵ ولت، ۵۵ آمپر و ۹۵۰ وات.

الف - مدار معادل تقریبی را در سیستم‌های بکاری باید.

ب - در صورتی که بار کامل و ضریب توان ۰/۸ پس فاز باشد تنظیم ولتاژ را باید.

یک زنرator DC شنت ۱۰ کیلوواتی، ۲۵۰ ولتی و ۱۰۰۰ دور در دقیقه‌ای مفروض است. مقاومت آمریچر $\frac{۱}{۲} \Omega$ و مقاومت مدار تحریک ۱۳۳ اهم است. سرعت چرخش ۱۰۰۰ دور در دقیقه بوده و در این سرعت مشخصه مغناطیس شوندگی ماشین به قرار زیر است:

I_f (A)	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵	۰/۶	۰/۷	۰/۸	۰/۹	۱/۰	۱/۱	۱/۲
E_a (V)	۱۰	۴۰	۸۰	۱۲۰	۱۵۰	۱۷۰	۲۰۰	۲۲۰	۲۴۰	۲۶۰	۲۸۰	۲۹۳

الف - در شرایطی که جریان تحریک صفر است ولتاژ E_a را به دست آورید.

ب - مقاومت بحرانی مدار تحریک را حساب کنید.

ج - اگر بخواهیم ولتاژ پایانه ماشین درین باری ۲۵۰ ولت باشد، میزان رفتاری موجود در مدار تحریک (R) را تعیین کنید.

سوال ۴) فصل ۴

سینوسیتور تک فاز $\frac{۱۱\text{ kV}}{۲,۲\text{ kV}}$ با شبکه می‌باشد. از این پارامترات زیرین باشند:

$$X_{Hr} = ۳,۵ \Omega$$

$$X_{Lr} = ۰,۱۴ \Omega$$

اگر بخواهیم باری تحریک را درست آورید:

سوال ۵) فصل ۲