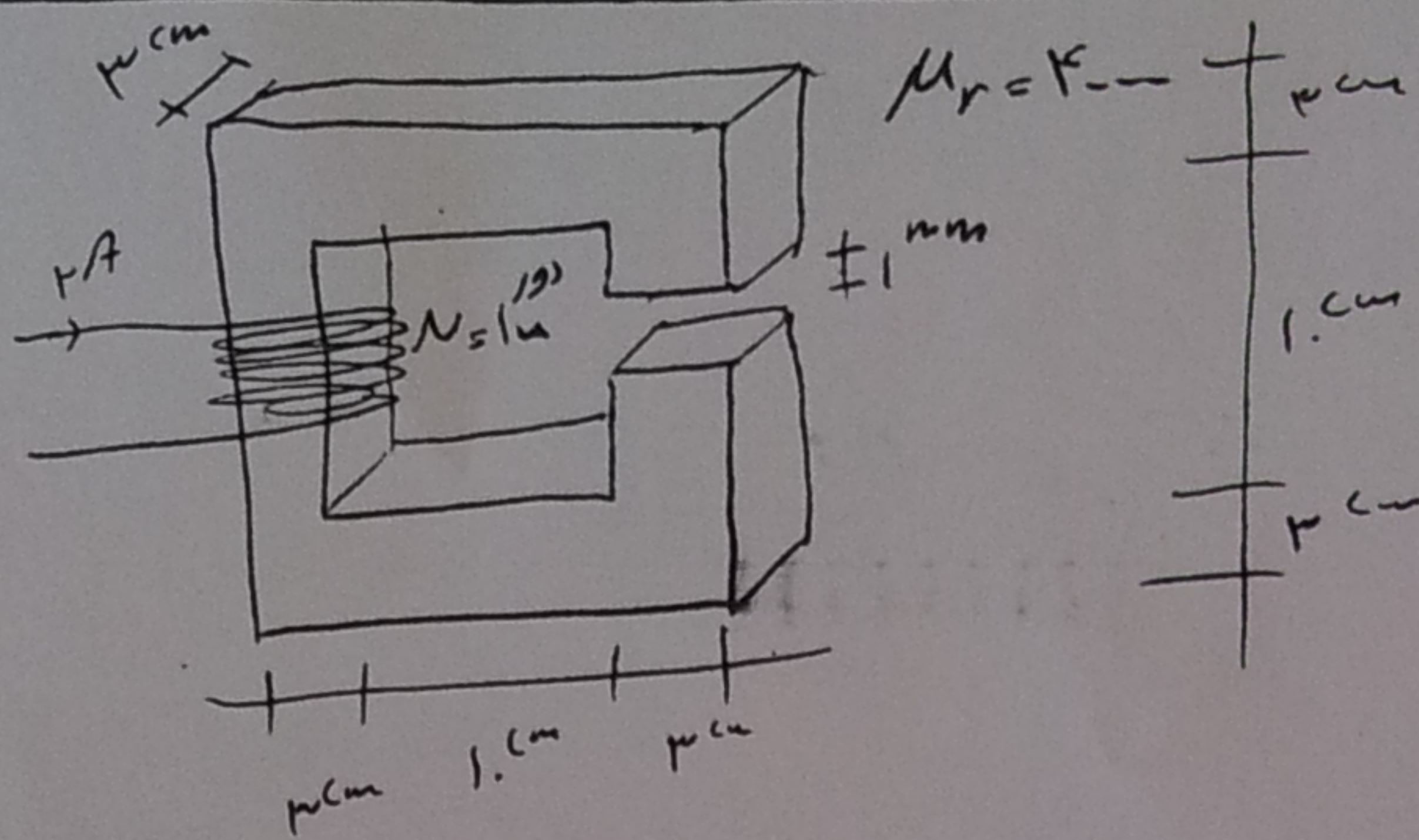


نام و نام خانوادگی
 شماره دانشجویی
 جزئیات ننویسید

بسم خدا




الف) در مدار زیر چه است؟

ب) مدار سلف چه است؟

ج) رابطه بین R و μ چیست؟
 سلف روتکانش

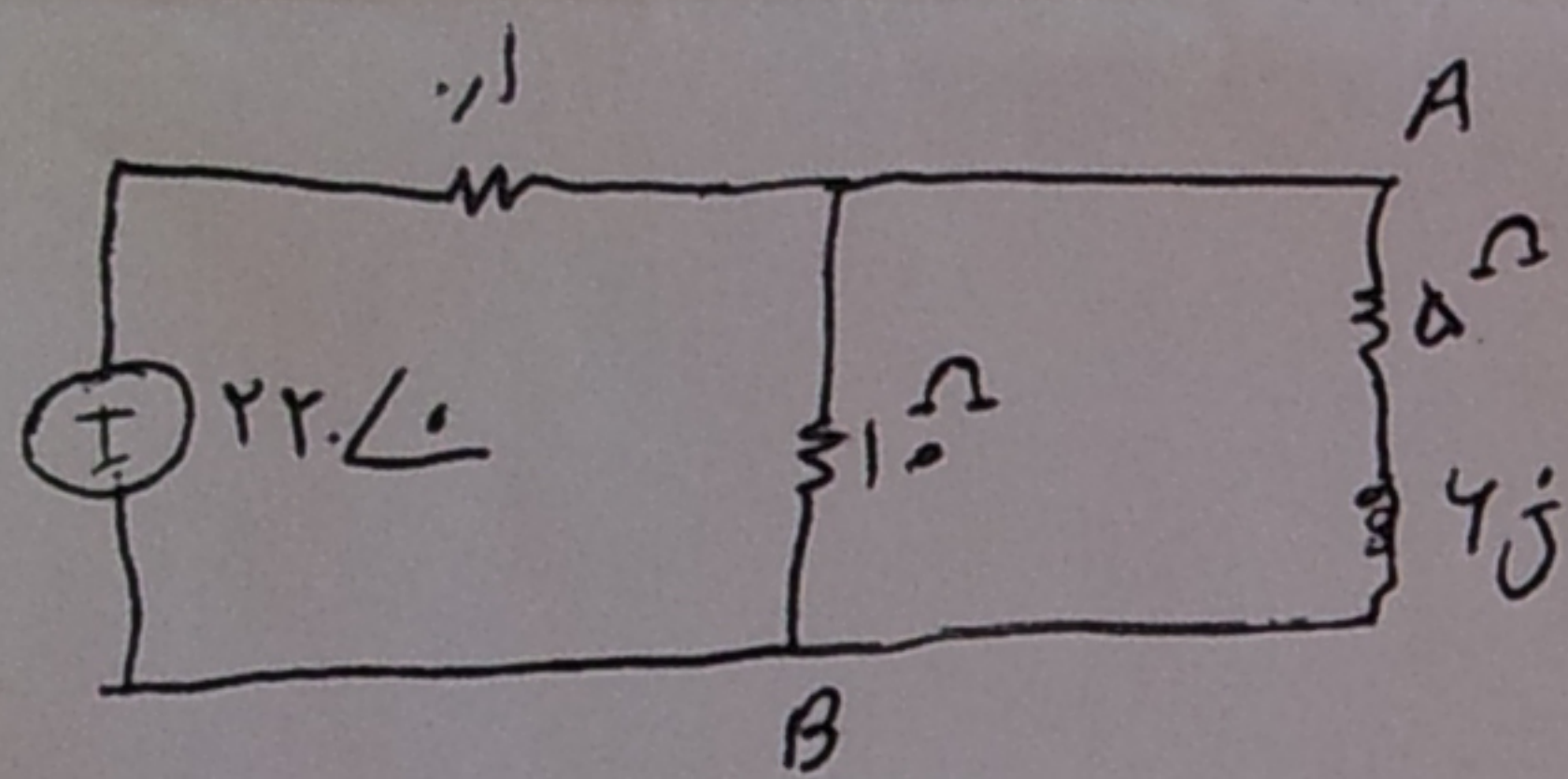الف) مدار زیر یک خانه است. صواب کنید توان آکتیو منبع را؟



ب) آیین A و B یک مقاومت Ω را دیگر وصل کنید حال جواب چه می شود؟

ج) $P_s = v_{ac} \cdot i_{ac}$

ترتیب درستی