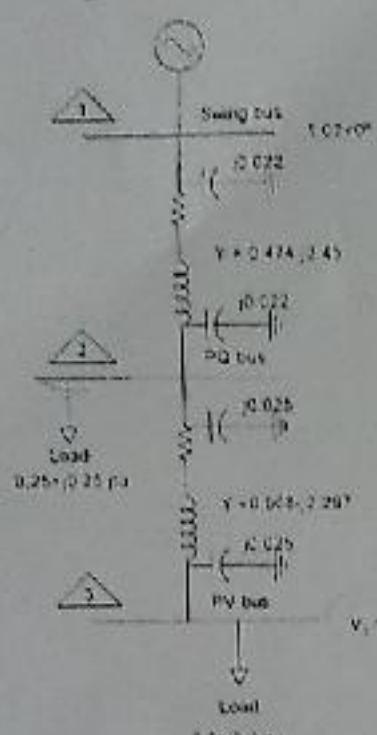


# بنام خدا

|                    |   |
|--------------------|---|
| نام و نام خانوادگی | A |
| شماره دانشجویی     |   |
| گروه               |   |
| چیزی ننویسید       |   |

|            |              |
|------------|--------------|
| دانشگاه    | تفرض         |
| 1390/01/29 | تاریخ        |
| بررسی      | نام درس      |
| ۱          | شماره امتحان |

Consider a transmission system of two 138-kV lines, three buses, each line modeled by an equivalent  $\Pi$  network, as shown in Fig. 12-4(a), with series and shunt admittances as shown. Bus 1 is the swing bus (voltage 1.02 per unit), bus 2 is a PQ bus with load demand of  $0.25 + j0.25$  per unit, and bus 3 is a voltage-controlled bus with bus voltage of 1.02 and a load of  $0.5 j0$  per unit all on 100 MVA base. Solve the load flow using the NR method, polar axis basis.



(الف) در این مسأله ابتدا ماتریس های مربوطه به حل با روش نوون را در حالت کلی بنویسید، بدینه از درایه های بردار توائید و یکی از درایه های ماتریس جاکوبین را حساب کنید.  
 (ب) اگر ماس شماره ۳ دارای ولتاژ نامعلوم بود، ماتریس های مربوطه به حل با روش نوون در حالت کلی چه می شد.  
 (ج) چرا تغیر در دامنه ولتاژ در سروکاهها بر روی نوان اکتو ناشر ریاضی ندارد؟

$$(a) \begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial P_3}{\partial \theta_1} \\ \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial Q_3}{\partial \theta_1} \\ \frac{\partial P_1}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_3}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Q_3}{\partial \theta_2} \\ \frac{\partial P_1}{\partial \theta_3} & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial P_3}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_3} & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_3} & \frac{\partial Q_3}{\partial \theta_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta \theta_2 \\ \Delta V_3 \\ \Delta \theta_3 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\frac{\Delta P_2}{\Delta \theta_1} = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_1} = \frac{2}{0.01} (1.02^2 - 0.25^2 - 0.5^2) = 177.3 \text{ (دکلید مخت.)}$$

$$(b) \begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial \theta_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial P_1}{\partial \theta_2} & 0 & \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_2} & 0 & \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial P_1}{\partial \theta_3} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial P_3}{\partial \theta_3} & 0 \\ \frac{\partial Q_1}{\partial \theta_3} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial Q_3}{\partial \theta_3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_1 \\ \Delta V_2 \\ \Delta \theta_2 \\ \Delta V_3 \\ \Delta \theta_3 \end{bmatrix}$$

## فرزاد رضوی

جمع نظرکاران داشتند که برای این سؤال از زیر مذکور است: واسطه از زیر از این سؤال که راهنمایی ندانند (۲) به نکات زیر دقت کنید:

- (۱) ابتدا نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را بنویسید.
- (۲) بست برق را دو قسمت کنید. نیمه بالا جواب سؤال اول و نیمه پائین جواب سؤال دوم را بنویسید. بجز این دو قسمت جای دیگری از برق را ناصحیح نمی کنم. در صورت جواب ندادن به سؤال مربوطه، قسمت مربوطه را حالی بگذارید.
- (۳) جواب قسمت ضمنا را با توضیح کامل بنویسید.
- (۴) هر چه بر روی هیز است بد زیر میز بگذارید، حتی برق سفید.
- (۵) هیچ دو گروه ۸ و ۹ کنار هم نباشند. اگر دو نفر از یک گروه کنار هم باشند، برق هر دو نفر گرفته می شود.
- (۶) سؤال نبررسد، اگر اطلاعاتی کم یا ناخوانا است، خودتان در نظر بگیرید و بنویسید که چه فرضی کردیده اید.
- (۷) اگر خواستم برق کسی را بگیرم، بدون اتفاف وقت و توضیح برق را بدهد.
- (۸) امتحانات نک سؤالی ۱۰ دقیقه و امتحانات ۲ سؤالی ۲۰ دقیقه وقت است.
- (۹) جوی بخشانی از سؤالات گروههای ۸ و ۹ مشترک است، به برق کسی کنار دست نگاه نکنید.